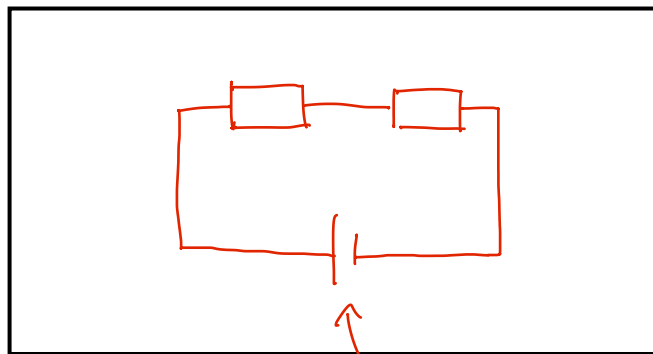


2年 組 氏名



本時の目標：回路を見て回路図を描けるようになるう！

次の図を見て、回路図を右の枠に描きましょう。（電池や LED の向きに気を付けよう！）



（1）




（2）※接続点に注意

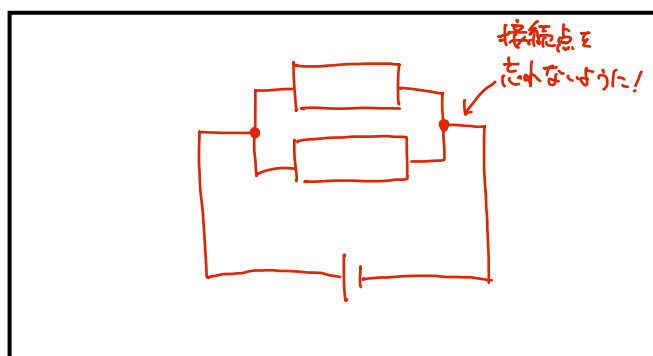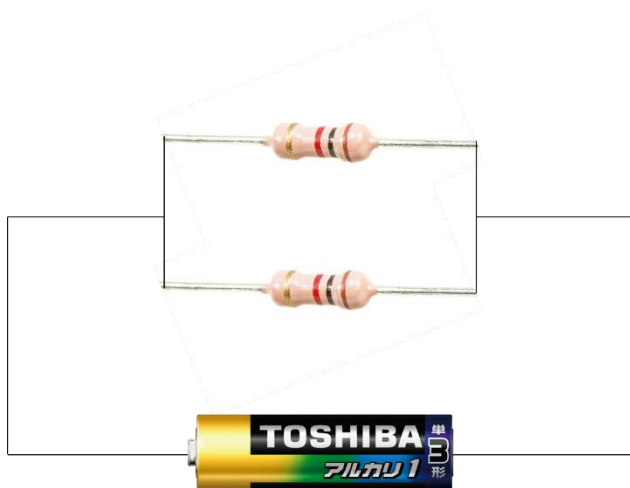



（3）

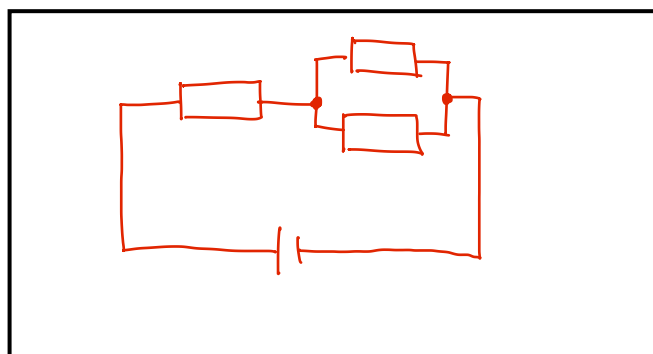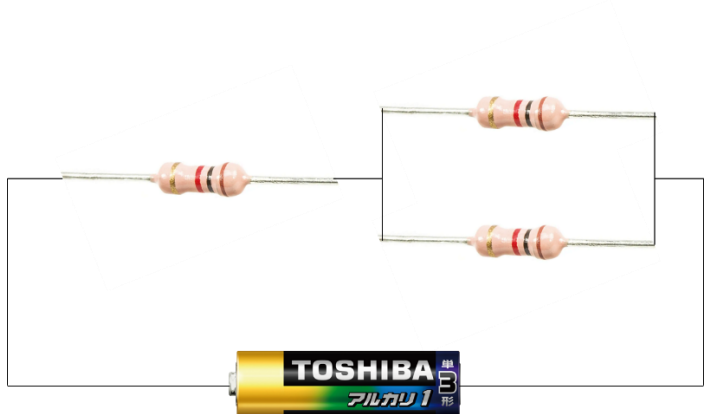

(4) ※電池の向きに注意

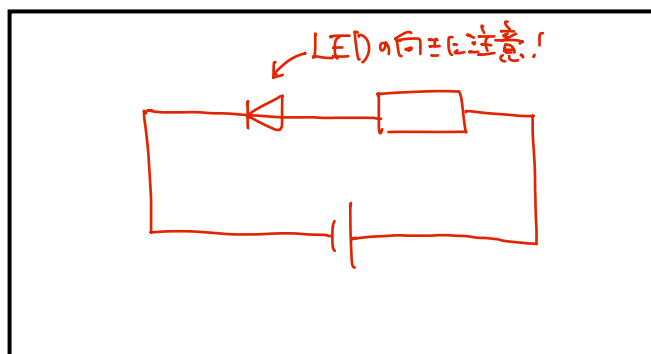

(5)

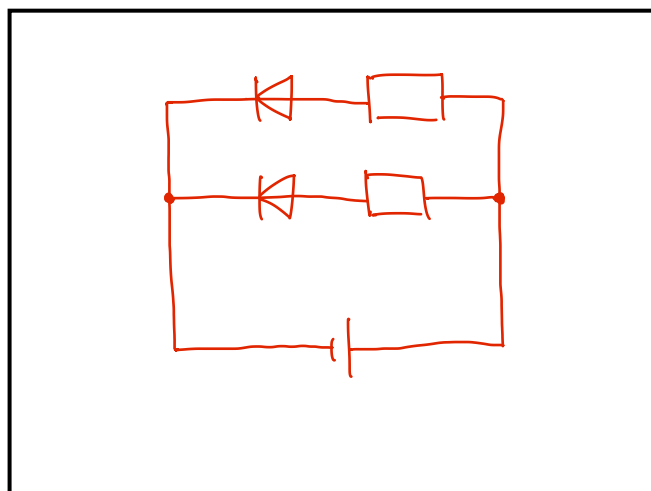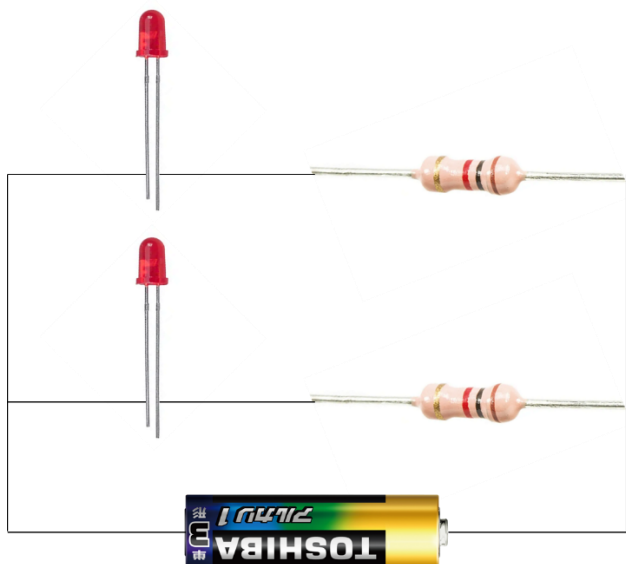

(6)

