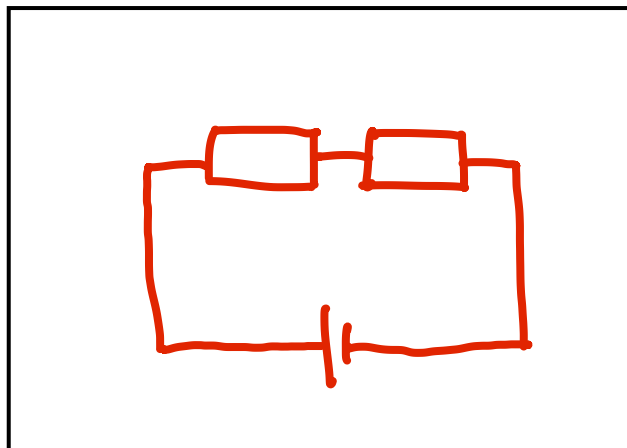


2年 組 氏名



目標：実体配線図や回路の説明を見て回路図を描けるようになる

左の図を見て、回路図を右の枠に描きましょう。（電池やLEDの向きに気を付けよう！）



（1）




（2）

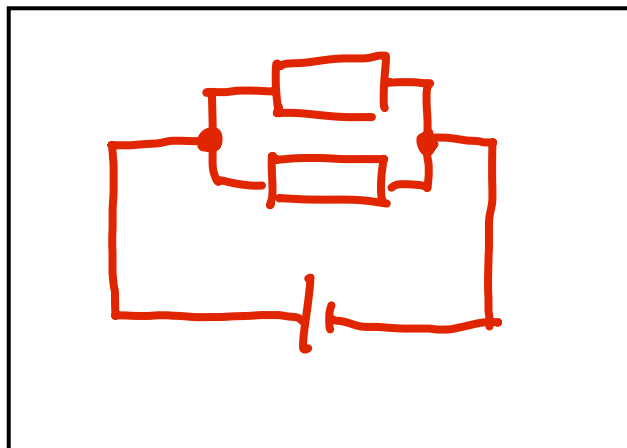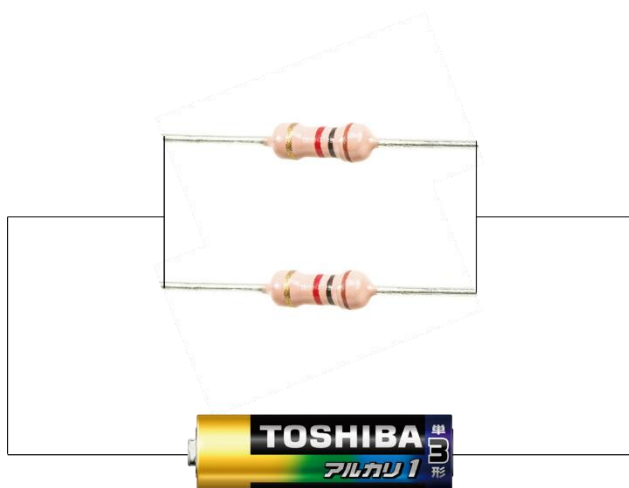

（3）

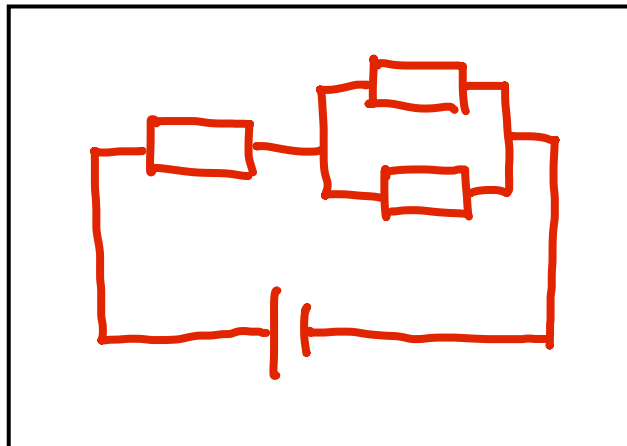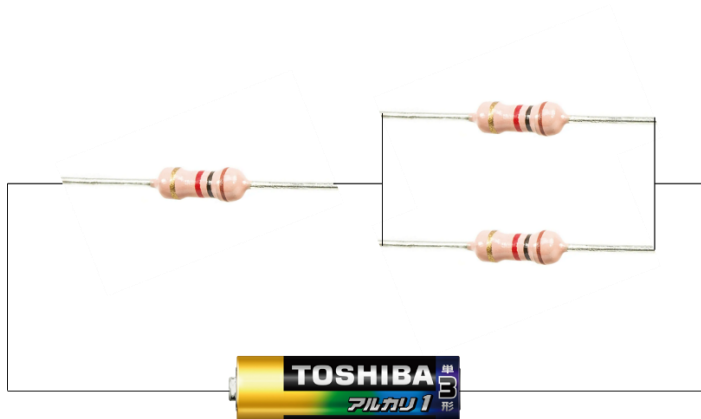

(4)

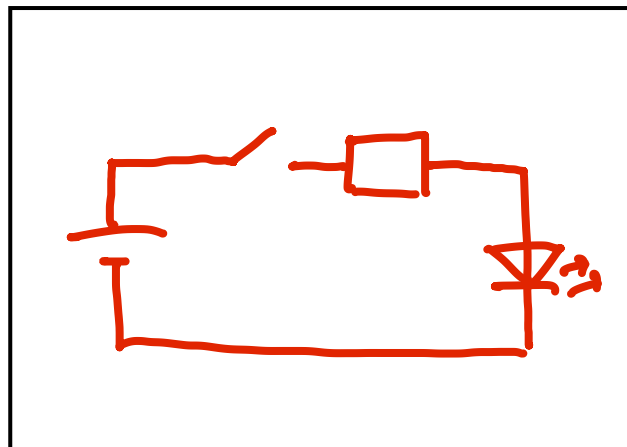

(5)


電源の+極 → スイッチ

スイッチ → 抵抗器

抵抗器 → 発光ダイオード (+側)

発光ダイオード (-側) → 発光ダイオード (+側)

発光ダイオード (-側) → 電源の-極

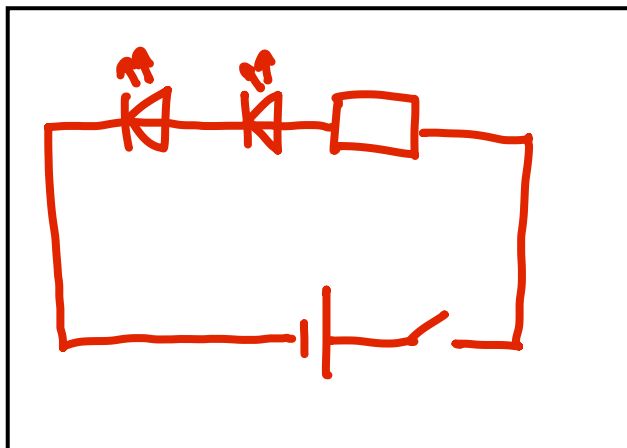

(6)


電源の+極 → スイッチ

スイッチの先で回路が2つに分かれる

① 抵抗器 → 発光ダイオード (+側)

② コンデンサ → 抵抗器

2つの回路は再び合流し、電源の-極へつながる

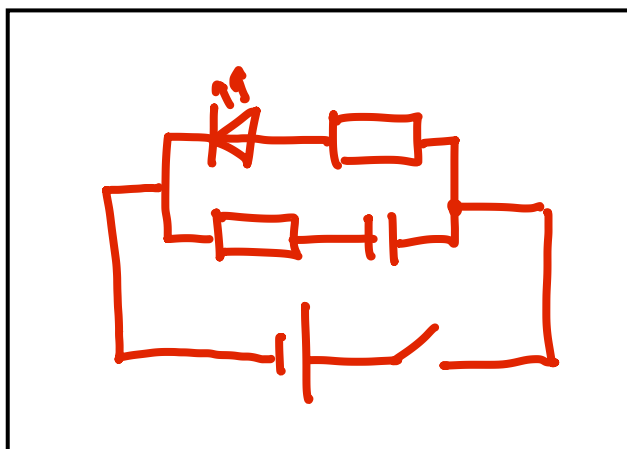

(7)

電源の+極 → スイッチ

スイッチ → 抵抗器

抵抗器の先で回路が2つに分かれる

① 発光ダイオード (+側)

発光ダイオード (-側) → 抵抗器

② コンデンサ

2つの回路は再び合流し、電源の-極へつながる

