


2年 組 氏名

目標：


● 電気回路の3要素



● 【重要】電気の法則

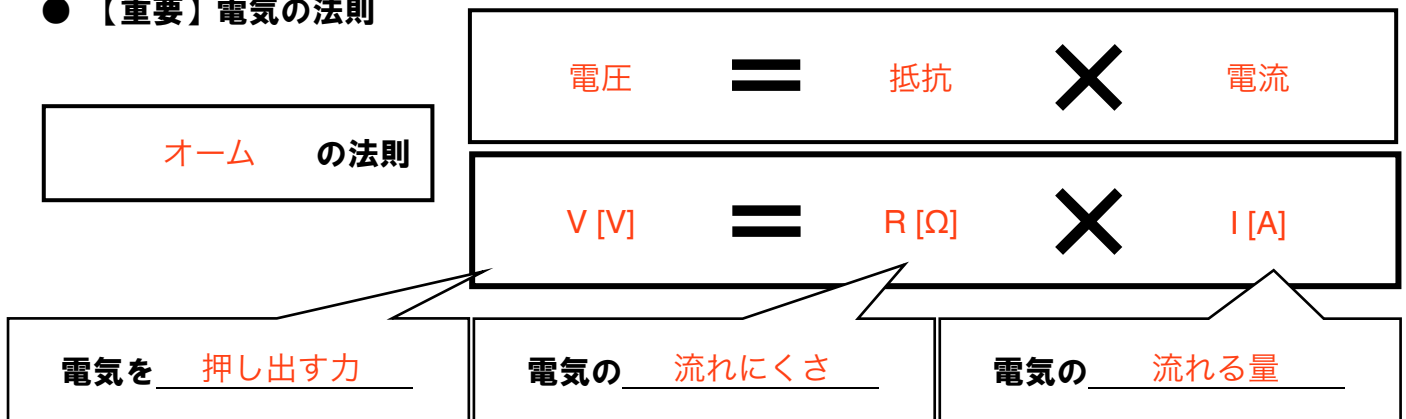


● 電流・電圧の性質（キルヒホッフの法則）

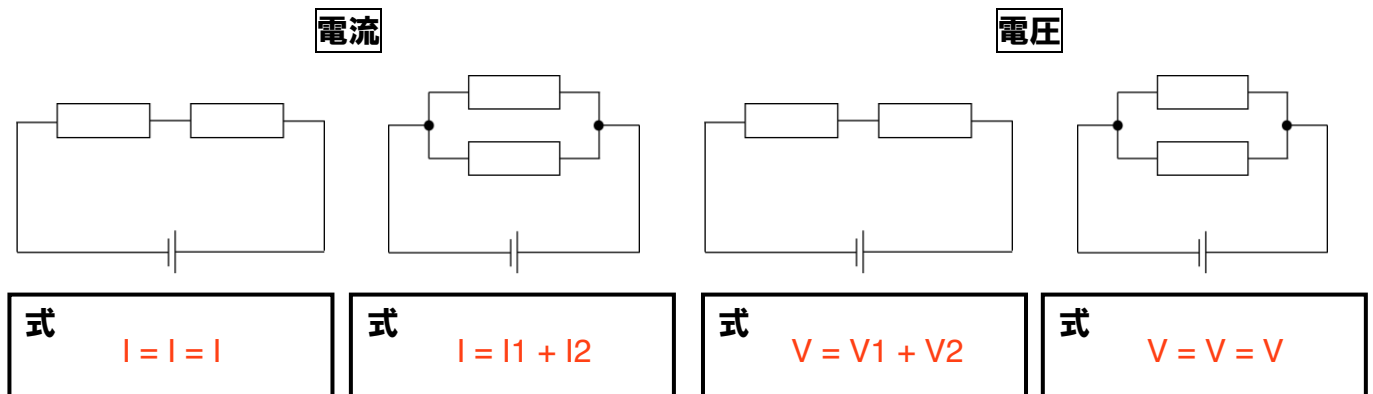

● 抵抗値の考え方

複数の抵抗を1つの抵抗にまとめたときとみなす

合成抵抗

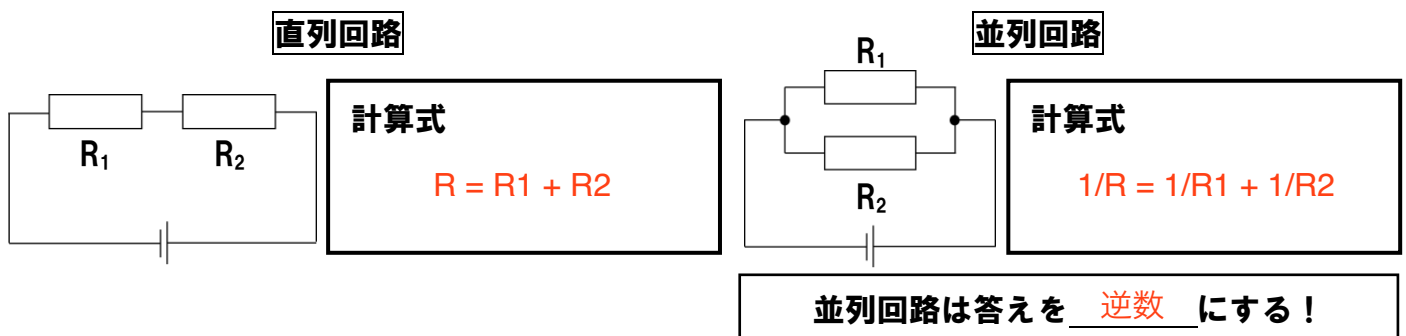


● 計算してみよう！

- (1) $20\ \Omega$ の抵抗に 3V の電圧が接続されている。
このとき、回路に流れる電流はいくらか。

計算してみよう！


0.15 A

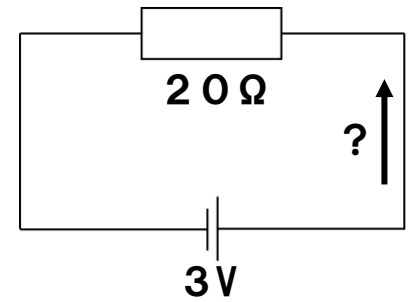

- (2) $4\ \Omega$ の抵抗と $2\ \Omega$ の抵抗が直列に接続されている。
電圧が 1.5V のとき、回路に流れる電流はいくらか。

計算してみよう！


0.25 A

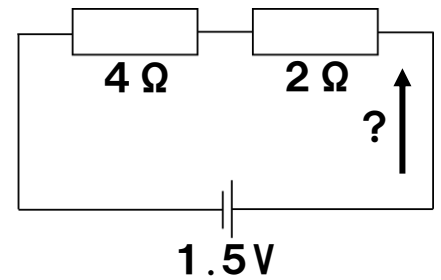

- (3) $30\ \Omega$ の抵抗と $20\ \Omega$ の抵抗が並列に接続されている。
電圧が 1.2V のとき、回路に流れる電流はいくらか。

計算してみよう！

0.1 A

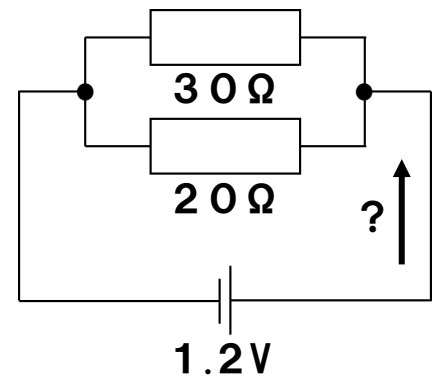

- (4) $1\ \Omega$ の抵抗と抵抗値のわからない抵抗が直列に接続されている。
電圧が 10V 、電流が 5A のとき、もう片方の抵抗値はいくらか。

計算してみよう！

$1\ \Omega$

